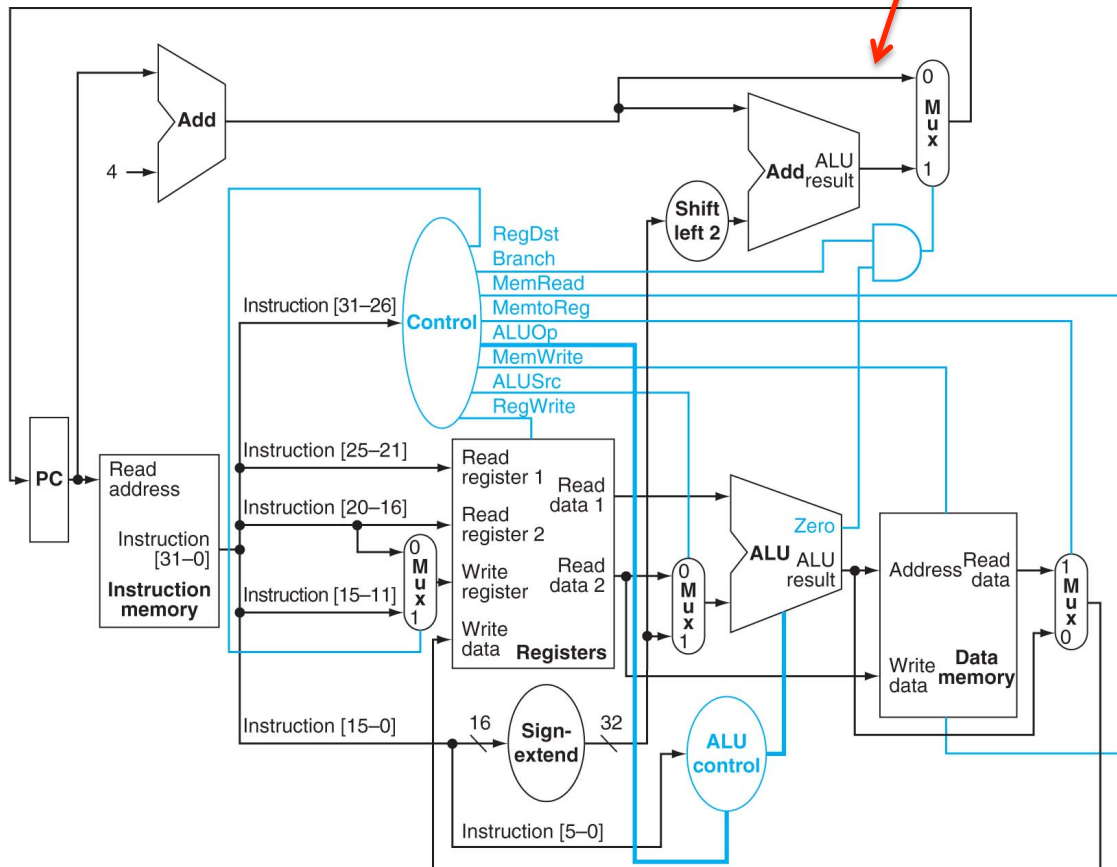


**Arquitetura de Computadores I**  
**4ª série de problemas – soluções**  
7.12.2015

**I – Single-Cycle Datapath**

Problema 2



Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg-Write	Mem-Read	Mem-Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

1. Descreva o efeito que teriam os seguintes bloqueios (“*stuck-at*”) dos sinais de control a 0 ou a 1, indicando para cada caso quais as instruções que não executariam corretamente:

- a. RegWrite = 0

Nunca haveria armazenamento num registo do resultado das instruções aritméticas e lógicas nem dos dados lidos da memória, i.e. todas essas instruções corresponderiam a NOPs.

- b. RegWrite = 1

Na instrução de branch seria escrito no registo indicado no campo rt do código da instrução o valor (\$rs) – (\$rt).

- c. ALUOp0 = 0

Nas instruções de branch em lugar da subtração (rs)-(rt) é efetuada a soma (rs)+(rt)

- d. ALUOp0 = 1

Nas instruções de referência à memória (lw e sw) é fornecido o endereço errado (o

endereço de memória será **(rs) – immediate** em lugar de **(rs) + immediate**). Nas instruções de tipo-R  $ALUOp = 11$ , o que corresponde a um código não atribuído. Como quando  $ALUOp = 1$  é sempre o campo **func** (bits 26-31 da instrução) que determina os bits de controle da ALU, as instruções de tipo-R serão corretamente executadas.

e.  $ALUOp = 0$

A operação da ALU será **(rs) + immediate** (se  $ALUOp = 0$ ) ou **(rs) – (rt)** (se  $ALUOp = 1$ ). As instruções de tipo-R, serão erradamente executadas.

f.  $ALUOp = 1$

A operação da ALU será definida pelos bits 26-31 da instrução. Apenas as instruções de tipo-R serão corretamente executadas.

g. Branch = 0

A instrução seguinte a ser executada será sempre a instrução armazenada na palavra de memória com o endereço seguinte, i.e. as instruções de *branch* serão *nop*

h. Branch = 1

Sempre que o resultado da operação efetuada pela  $ALU = 0$  será efetuado um salto na execução do programa.

i. MemRead = 0

Nunca são lidos dados da memória, i.e. as instruções de *load* não são corretamente executadas.

j. MemRead = 1

Na execução de instruções de *store*  $MemRead = MemWrite = 1$ , o que poderá danificar a memória de dados.

k. MemWrite = 0


Nunca são escritos dados da memória, i.e. as instruções de *store* não são corretamente executadas.

l. MemWrite = 1

Erro na execução de *lw* – a memória teria  $MemRead = MemWrite = 1$ , causando falha da memória. Erro também em todas as outras instruções, em que o registo cujo número correspondesse aos bits 20-16 do código da instrução seria armazenado em memória.

 
2. Pretende-se que o processador execute também a instrução *jump register*. Indique o que seria necessário acrescentar ao datapath e as alterações a introduzir na tabela com os valores dos sinais de control (Nota: na instrução *jr* o campo rs do código de instrução indica o registo que contém o endereço da instrução seguinte a executar).

Alteração a introduzir no diagram na ligação assinalada a vermelho:



**jreg** – sinal a gerar pela unidade de controle;  $jreg = 1$  quando a instrução decodificada é *jr*

## II - Multi-Cycle Datapath

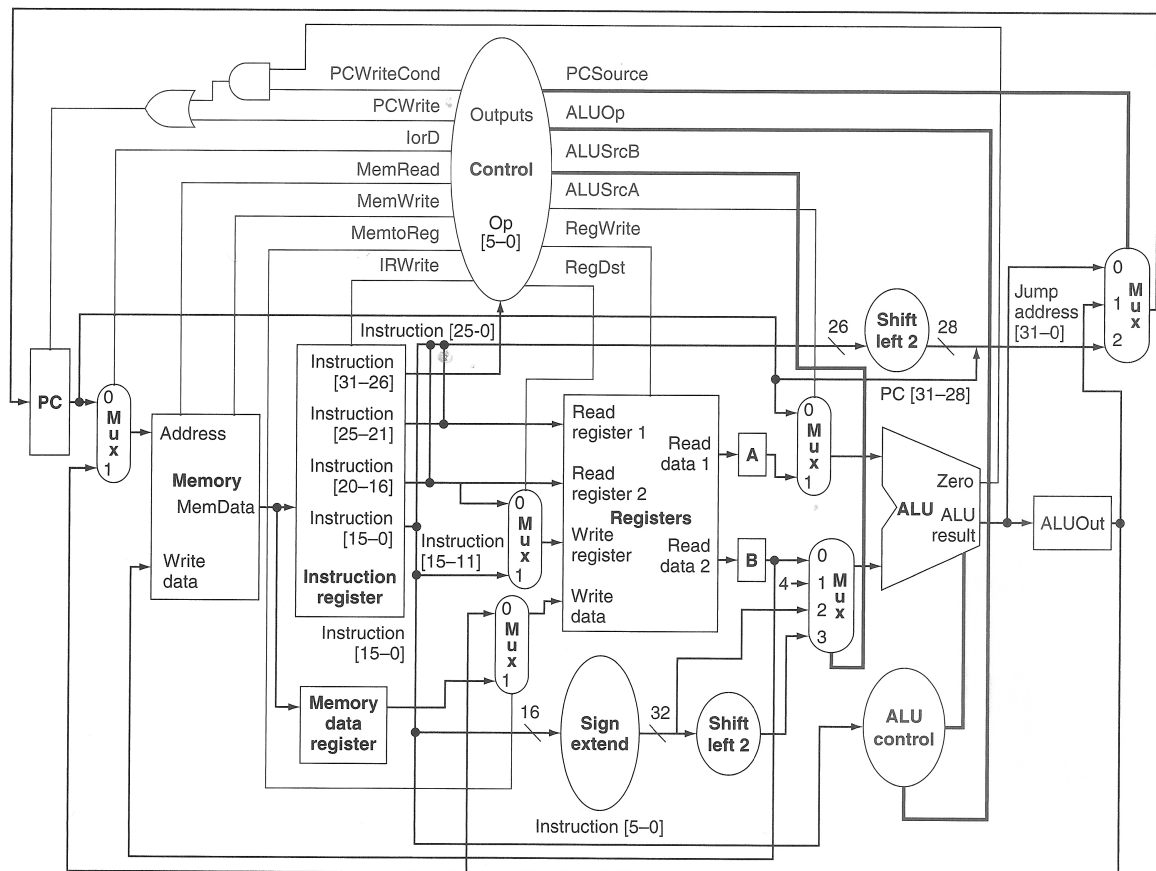

3. Descreva o efeito que teriam os seguintes bloqueios (“*stuck-at*”) dos sinais de control a 0 ou a 1, indicando para cada caso quais as instruções que não executariam corretamente:
  - a. RegWrite = 0  
Nunca haveria armazenamento em registo do resultado das instruções aritméticas e lógicas nem dos dados lidos da memória (instruções de *load*), i.e. todas essas instruções corresponderiam a NOPs.
  - b. MemRead = 0  
Nunca seria lido da memória o código das instruções – o processador não funcionaria.
  - c. MemRead = 1  
Erro na execução de *sw* – a memória teria MemRead = MemWrite = 1, causando falha da memória.
  - d. MemWrite = 0  
Erro na execução de *sw* – o conteúdo do registo \$rt não seria armazenado na memória.
  - e. MemWrite = 1  
No ciclo de *Fecth* a memória teria MemRead = MemWrite = 1, causando falha da memória. Nunca seria lido da memória o código das instruções – o processador não funcionaria.
  - f. IRWrite = 0  
Nenhuma instrução seria executada pois não há armazenamento do código de instrução no IR.
  - g. IRWrite = 1  
Nas instruções de *load* o dado lido da memória é carregado no Instruction Register. As saídas da unidade de control deixarão de corresponder à instrução em curso de execução e um dado é interpretado, e executado, como uma instrução.
  - h. PCWrite = 0

O conteúdo do PC mantém permanentemente o valor inicial, quando o sistema é ligado, repetindo-se indefinidamente a execução da instrução armazenada nessa posição de memória.

i. PCWrite = 1

A instrução de jump executa corretamente. Nas instruções de Branch o salto efetua-se sempre, independentemente da respetiva condição ser verdadeira ou falsa. Em todas as outras instruções é armazenado no PC o resultado da ALU no ultimo ciclo de execução da instrução corrente, resultado esse que é indeterminado já que nesse ciclo a ALU não realiza trabalho util.

j. PCWriteCond = 0

Não se efetuam saltos; seria sempre executada a instrução seguinte.

k. PCWriteCond = 1

As instruções de branch e jump executariam corretamente. Em todas as outras instruções haverá erro. Por exemplo, se PCSource se mantiver = 0, sempre que o resultado da operação efetuada pela ALU seja 0 é alterado o fluxo de execução, i.e. efetua-se um salto, sendo o endereço alvo o resultado da operação efetuada pela ALU (que poderá até corresponder a um endereço do segmento de dados da memória).

4. Pretende-se que o processador execute também a instrução **add immediate (addi)**. Indique as modificações a introduzir na máquina de estados que representa a unidade de controle e nas respetivas saídas e eventuais alterações necessárias no datapath. Indique o valor dos sinais de control em cada ciclo da execução de addi.

Há que acrescentar 2 novos estados ao diagrama de estados, os estados 10 e 11. O estado 10 seria um novo sucessor do estado 1 e teria como unico sucessor o estado 11 cujo sucessor será o estado 0: 1 -> 10 -> 11 -> 0

Estado 10: ALUSrcA = 1, ALUSrcB = 10, ALUOp = 00

Estado 11: RegDst = 0, RegWrite = 1, MemtoReg = 0

Datapath mantém-se inalterado.


5. Assuma que a unidade de controle é microprogramada. Escreva um microprograma que implemente **addi**.

Label	ALU Control	SRC1	SRC2	Register control	Memory	PCWrite control	Sequencing
Fetch	Add	PC	4		ReadPC	ALU	Seq
	Add	PC	Extshft	Read			Dispatch 1
Addi	Add	A	Extend				Seq
				Write ALU			Fetch

É também necessário acrescentar uma palavra à Dispatch ROM 1 no endereço correspondente ao opcode de addi (8<sub>hex</sub>):

Address	Value
000000	0110
000010	1001
000100	1000
100011	0010
101011	0010
<b>001000</b>	<b>1010</b>

### III – Pipelined Datapath

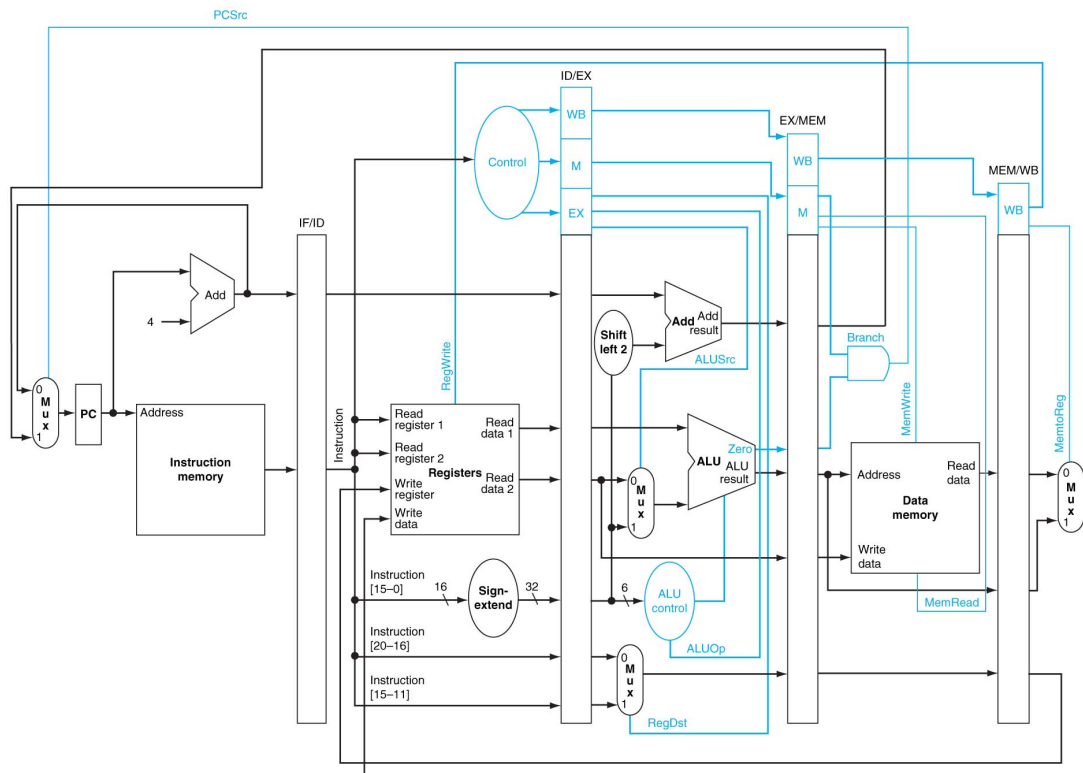

6. Utilizando a representação multicycle do pipeline mostre os reencaminhamentos de dados (*forwarding paths*) necessários para executar a seguinte sequência de instruções:

```

add $3, $4, $6
sub $5, $3, $2    <- forwardA EX/MEM ALUresult
lw  $7, 100($5)   <- forwardA EX/MEM ALUresult
add $8, $7, $2    <- forwardA MEM/WB Read data (após um ciclo de stall)

```

7. Identifique todas as dependências de dados na sequência de instruções seguinte. Quais dessas dependências podem ser resolvidas com *forwarding* e quais introduzem uma bolha (*bubble*) no pipeline.

```

add $3, $4, $2
sub $5, $3, $1
lw  $6, 200($3)
add $7, $3, $6

```

add **\$3**, \$4, \$2  
sub \$5, **\$3**, \$1      é resolvida com forwarding do conteúdo do campo ALUresult de EX/MEM para a entrada A da ALU

add **\$3**, \$4, \$2  
sub \$5, \$3, \$1  
lw \$6, 200(\$3)      também é resolvida com forwarding do conteúdo do campo ALUresult de MEM/WB para a entrada A da ALU

lw \$6, 200(\$3)  
add \$7, \$3, \$6      tem de se parar durante um ciclo a entrada de novas instruções no pipeline, não deixando progredir a execução das instruções seguintes a lw (*pipeline stall* – é introduzida uma “*bubble*”). No ciclo de relógio seguinte o campo de MEM/WB com o valor lido da memória é *forward* para a entrada B da ALU (*forwardB*).

8. A seguinte sequência de instruções é executada no pipeline:

```
lw  $5, 40($2)
add $6, $3, $2
or  $7, $2, $1
and $8, $2, $3
sub $9, $2, $1
```

Cada registo tem o valor inicial  $10_{10}$  + número do registo (p.ex. o registo \$8 tem o valor  $18_{10}$ ). Cada posição da memória de dados tem o valor inicial  $1000_{10}$  + o seu endereço (p.ex. Memory[8] tem o valor  $1008_{10}$ ). No ciclo 5 o PC tem o valor  $100_{10}$ , o endereço da instrução **sub**.

Indique o valor em cada campo dos 4 registos do pipeline, IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB, no ciclo 5.

Ciclo 5:

Lw na fase Write back, Add na fase Memory, Or na fase Execute, And na fase Decode, Sub na fase Fetch

MEM/WB: WB = 1, MemtoReg = 0; Read data =  $1052_{10}$

EX/MEM: WB = 1, MemtoReg = 1, Branch = 0, MemWrite = MemRead = 0; ALU result =  $25_{10}$

ID/EX: WB = 1, MemtoReg = 1, Branch = 0, MemWrite = MemRead = 0, RegDst = 1,

ALUSrc = 0, ALUop = 10; PC =  $96_{10}$ , Read data 1 =  $12_{10}$ , Read data 2 =  $11_{10}$ ,

SignExt =  $00003825_{16}$ , Instruction[20-16] = 2, Instruction[15-11] = 7

IF/ID: PC =  $100_{10}$ , IR =  $00623020_{16}$